
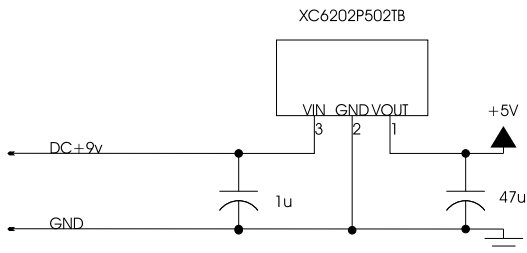


SX-150-PIC-NOISE1

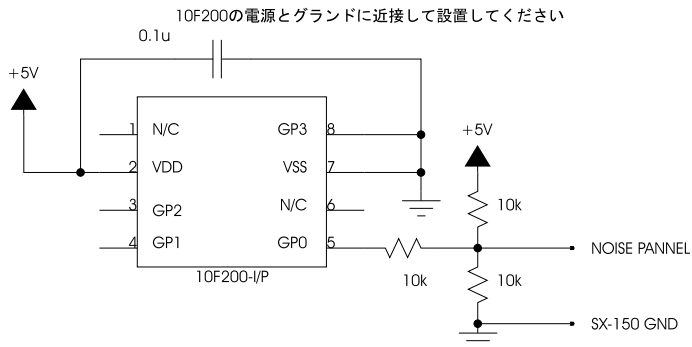

電池を使用した電源回路の例