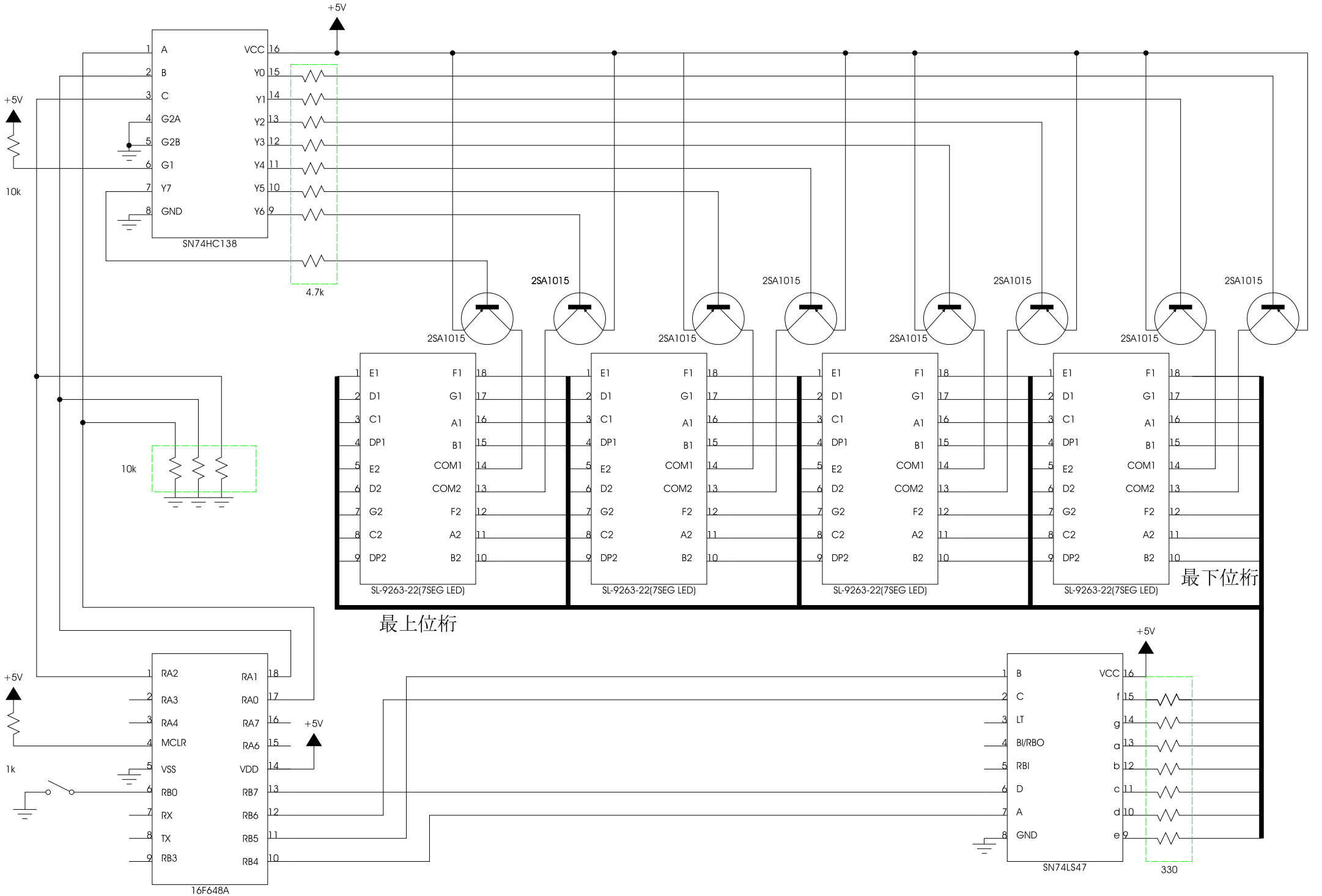

アルゴ算法堂

７セグＬＥＤドライブ回路　その１